

Sistemas Digitales

Circuitos Combinatorios

Primer Cuatrimestre 2024

Sistemas Digitales
DC - UBA

Repaso: Algebra de Boole

Partimos de las siguientes proposiciones (axiomas):

Partimos de las siguientes proposiciones (axiomas):

(A1) Existen dos elementos: $X = 1$ si $X \neq 0$ ó $X = 0$ si $X \neq 1$

Partimos de las siguientes proposiciones (axiomas):

(A1) Existen dos elementos: $X = 1$ si $X \neq 0$ ó $X = 0$ si $X \neq 1$

(A2) Existe el operador negación $\overline{()}$ tal que: Si $X = 1 \Rightarrow \overline{X} = 0$

Partimos de las siguientes proposiciones (axiomas):

(A1) Existen dos elementos: $X = 1$ si $X \neq 0$ ó $X = 0$ si $X \neq 1$

(A2) Existe el operador negación $\overline{()}$ tal que: Si $X = 1 \Rightarrow \overline{X} = 0$

(A3) $0 \cdot 0 = 0$ $1 + 1 = 1$

Partimos de las siguientes proposiciones (axiomas):

(A1) Existen dos elementos: $X = 1$ si $X \neq 0$ ó $X = 0$ si $X \neq 1$

(A2) Existe el operador negación $\overline{()}$ tal que: Si $X = 1 \Rightarrow \overline{X} = 0$

(A3) $0 \cdot 0 = 0$ $1 + 1 = 1$

(A4) $1 \cdot 1 = 1$ $0 + 0 = 0$

Partimos de las siguientes proposiciones (axiomas):

(A1) Existen dos elementos: $X = 1$ si $X \neq 0$ ó $X = 0$ si $X \neq 1$

(A2) Existe el operador negación $\overline{()}$ tal que: Si $X = 1 \Rightarrow \overline{X} = 0$

(A3) $0 \cdot 0 = 0$ $1 + 1 = 1$

(A4) $1 \cdot 1 = 1$ $0 + 0 = 0$

(A5) $0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$ $0 + 1 = 1 + 0 = 1$

De los axiomas anteriores se derivan las siguientes propiedades:

Propiedad	AND	OR
Identidad	$1.A = A$	$0 + A = A$
Nulo	$0.A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotencia	$A.A = A$	$A + A = A$
Inverso	$A.\bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
Conmutatividad	$A.B = B.A$	$A + B = B + A$
Asociatividad	$(A.B).C = A.(B.C)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributividad	$A + (B.C) = (A + B).(A + C)$	$A.(B + C) = A.B + A.C$
Absorción	$A.(A + B) = A$	$A + A.B = A$
De Morgan	$\overline{A.B} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A}.\bar{B}$

De los axiomas anteriores se derivan las siguientes propiedades:

Propiedad	AND	OR
Identidad	$1.A = A$	$0 + A = A$
Nulo	$0.A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotencia	$A.A = A$	$A + A = A$
Inverso	$A.\bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
Conmutatividad	$A.B = B.A$	$A + B = B + A$
Asociatividad	$(A.B).C = A.(B.C)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributividad	$A + (B.C) = (A + B).(A + C)$	$A.(B + C) = A.B + A.C$
Absorción	$A.(A + B) = A$	$A + A.B = A$
De Morgan	$\overline{A.B} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A}.\bar{B}$

Tarea: ¡Demostrarlas!

Demostrar si la siguiente igualdad entre funciones booleanas es verdadera o falsa:

$$(X + \overline{Y}) = \overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{(Y + Z)}$$

Demostrar si la siguiente igualdad entre funciones booleanas es verdadera o falsa:

$$(X + \overline{Y}) = \overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{(Y + Z)}$$

Solución:

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{(Y + Z)} \leftarrow \text{De Morgan}$$

Demostrar si la siguiente igualdad entre funciones booleanas es verdadera o falsa:

$$(X + \overline{Y}) = \overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{(Y + Z)}$$

Solución:

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{(Y + Z)} \leftarrow \text{De Morgan}$$

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{Y} \cdot \overline{Z} \leftarrow \text{Distributiva}$$

Demostrar si la siguiente igualdad entre funciones booleanas es verdadera o falsa:

$$(X + \overline{Y}) = \overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{(Y + Z)}$$

Solución:

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{(Y + Z)} \leftarrow \text{De Morgan}$$

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{Y} \cdot \overline{Z} \leftarrow \text{Distributiva}$$

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + (X + \overline{Y}) \cdot \overline{Z} \leftarrow \text{De Morgan}$$

Demostrar si la siguiente igualdad entre funciones booleanas es verdadera o falsa:

$$(X + \overline{Y}) = \overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{(Y + Z)}$$

Solución:

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{(Y + Z)} \leftarrow \text{De Morgan}$$

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{Y} \cdot \overline{Z} \leftarrow \text{Distributiva}$$

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + (X + \overline{Y}) \cdot \overline{Z} \leftarrow \text{De Morgan}$$

$$(X + \overline{Y}) \cdot Z + (X + \overline{Y}) \cdot \overline{Z} \leftarrow \text{Distributiva}$$

Demostrar si la siguiente igualdad entre funciones booleanas es verdadera o falsa:

$$(X + \overline{Y}) = \overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{(Y + Z)}$$

Solución:

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{(Y + Z)} \leftarrow \text{De Morgan}$$

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{Y} \cdot \overline{Z} \leftarrow \text{Distributiva}$$

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + (X + \overline{Y}) \cdot \overline{Z} \leftarrow \text{De Morgan}$$

$$(X + \overline{Y}) \cdot Z + (X + \overline{Y}) \cdot \overline{Z} \leftarrow \text{Distributiva}$$

$$(X + \overline{Y}) \cdot (Z + \overline{Z}) \leftarrow \text{Inverso}$$

Demostrar si la siguiente igualdad entre funciones booleanas es verdadera o falsa:

$$(X + \overline{Y}) = \overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{(Y + Z)}$$

Solución:

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{(Y + Z)} \leftarrow \text{De Morgan}$$

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{Y} \cdot \overline{Z} \leftarrow \text{Distributiva}$$

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + (X + \overline{Y}) \cdot \overline{Z} \leftarrow \text{De Morgan}$$

$$(X + \overline{Y}) \cdot Z + (X + \overline{Y}) \cdot \overline{Z} \leftarrow \text{Distributiva}$$

$$(X + \overline{Y}) \cdot (Z + \overline{Z}) \leftarrow \text{Inverso}$$

$$(X + \overline{Y}) \cdot 1 \leftarrow \text{Identidad}$$

Demostrar si la siguiente igualdad entre funciones booleanas es verdadera o falsa:

$$(X + \overline{Y}) = \overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{(Y + Z)}$$

Solución:

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{(Y + Z)} \leftarrow \text{De Morgan}$$

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{Y} \cdot \overline{Z} \leftarrow \text{Distributiva}$$

$$\overline{(\overline{X} \cdot Y)} \cdot Z + (X + \overline{Y}) \cdot \overline{Z} \leftarrow \text{De Morgan}$$

$$(X + \overline{Y}) \cdot Z + (X + \overline{Y}) \cdot \overline{Z} \leftarrow \text{Distributiva}$$

$$(X + \overline{Y}) \cdot (Z + \overline{Z}) \leftarrow \text{Inverso}$$

$$(X + \overline{Y}) \cdot 1 \leftarrow \text{Identidad}$$

$$X + \overline{Y} \text{ lqgd.}$$

En el lenguaje coloquial vamos a llamar a las operaciones indistintamente de la siguiente forma:

$$A + B \equiv A \text{ OR } B$$

En el lenguaje coloquial vamos a llamar a las operaciones indistintamente de la siguiente forma:

$$A + B \equiv A \text{ OR } B$$

$$AB \equiv A.B \equiv A \text{ AND } B$$

En el lenguaje coloquial vamos a llamar a las operaciones indistintamente de la siguiente forma:

$$A + B \equiv A \text{ OR } B$$

$$AB \equiv A.B \equiv A \text{ AND } B$$

$$\overline{A} \equiv \text{NOT } A$$

Compuertas, señales y tablas de verdad

Son modelos idealizados de dispositivos electrónicos o de computo, que realizan operaciones booleanas.

Las podemos representar gráficamente:



Son modelos idealizados de dispositivos electrónicos o de computo, que realizan operaciones booleanas.

Las podemos representar gráficamente:



O describir mediante lenguaje, por ejemplo en SystemVerilog:

```
assign o = a & b;
```


Son representaciones que nos permiten observar todas las salidas para todas las combinaciones de entradas¹.

Por ejemplo, la función del ejercicio ($F = X + \overline{Y}$) se representa:

X	Y	F
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

¹ Como resulta esperable, esta representación puede volverse muy compleja cuando el número de variables y salidas crece.

Son representaciones que nos permiten observar todas las salidas para todas las combinaciones de entradas¹.

Por ejemplo, la función del ejercicio ($F = X + \overline{Y}$) se representa:

X	Y	F
0	0	1
0	1	
1	0	
1	1	

¹ Como resulta esperable, esta representación puede volverse muy compleja cuando el número de variables y salidas crece.

Son representaciones que nos permiten observar todas las salidas para todas las combinaciones de entradas¹.

Por ejemplo, la función del ejercicio ($F = X + \overline{Y}$) se representa:

X	Y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	
1	1	

¹ Como resulta esperable, esta representación puede volverse muy compleja cuando el número de variables y salidas crece.

Son representaciones que nos permiten observar todas las salidas para todas las combinaciones de entradas¹.

Por ejemplo, la función del ejercicio ($F = X + \overline{Y}$) se representa:

X	Y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	

¹ Como resulta esperable, esta representación puede volverse muy compleja cuando el número de variables y salidas crece.

Son representaciones que nos permiten observar todas las salidas para todas las combinaciones de entradas¹.

Por ejemplo, la función del ejercicio ($F = X + \overline{Y}$) se representa:

X	Y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

¹ Como resulta esperable, esta representación puede volverse muy compleja cuando el número de variables y salidas crece.

Gráficamente:



Tabla de verdad:

A	NOT A
0	1
1	0

En SystemVerilog:

```
assign o = ~a;
```

Gráficamente:



Tabla de verdad:

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

En SystemVerilog:

```
assign o = a & b;
```

Gráficamente:



Tabla de verdad:

A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

En SystemVerilog:

```
assign o = a | b;
```


Gráficamente:

 


Tabla de verdad:


A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

En SystemVerilog:


```
assign o = a ^ b;
```

Entradas y salidas - Categorización

 Por momentos vamos a querer abstraer nuestros circuitos en módulos de los cuáles observaremos solamente sus entradas y salidas. Veamos un ejemplo donde ocultamos parte de la complejidad pasando de una vista interna del circuito (caja blanca) a una externa (caja negra).



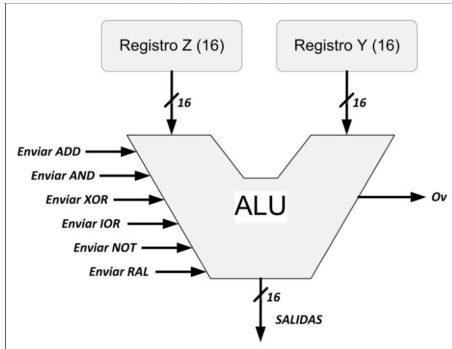Aplicando lo anterior, podemos trabajar con la ALU viéndola de la siguiente manera:



Establecen el sentido de la información:

En la ALU anterior se representan con las flechas...


Establecen el sentido de la información:

En la ALU anterior se representan con las flechas...


En SystemVerilog:

```
module ALU #(parameter DATA_WIDTH = 16)
    (input [DATA_WIDTH-1:0] operandoZ ,
    input [DATA_WIDTH-1:0] operandoY ,
    input [2:0] opcode ,
    output [DATA_WIDTH-1:0] salidas ,
    output overflow );
end module;
```

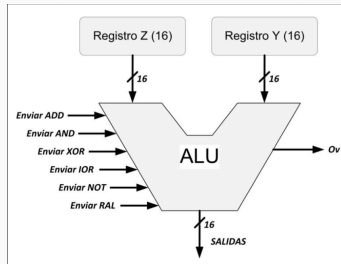En la ALU, ¿son funcionalmente todas iguales las entradas y salidas?



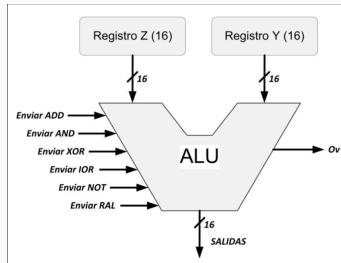En la ALU, ¿son funcionalmente todas iguales las entradas y salidas?



NO

Datos vs. Control

Lógica proposicional a circuitos combinatorios

El estudio de la lógica proposicional y del álgebra de Boole tiene que ver con que vamos a querer implementar funciones lógicas en nuestro soporte electrónico con circuitos combinatorios.

Sabemos que se puede describir el comportamiento de un circuito combinatorio construyendo una tabla de verdad que determine las salidas que corresponden a cada combinación de los valores de entrada. Vamos a utilizar esto para describir un procedimiento que nos permite construir un circuito combinatorio cuyo comportamiento implementa cualquier fórmula proposicional φ .

Habr  casos en los que nos resultar  dif cil derivar un circuito de la f rmula, ya sea porque no vemos un v nculo directo entre la expresi n y las compuertas b sicas, o porque es conveniente expresarlo con una tabla de verdad.

El mecanismo es el siguiente:

El mecanismo es el siguiente:

- Si tenemos una fórmula φ que se expresa en función de las variables x_1, \dots, x_n (las entradas).

El mecanismo es el siguiente:

- Si tenemos una fórmula φ que se expresa en función de las variables x_1, \dots, x_n (las entradas).
- Construimos una tabla de verdad con una fila para cada combinación posible de las entradas (por ej. $x_1 \rightarrow 1, x_2 \rightarrow 0, \dots, x_n \rightarrow 1$) y en la columna de la salida y ingresamos el valor de la fórmula evaluada en esos valores $\varphi(1, 0, \dots, 1)$.

El mecanismo es el siguiente:

El mecanismo es el siguiente:

- Vamos a utilizar solamente las filas en las que la función vale 1.

El mecanismo es el siguiente:

- Vamos a utilizar solamente las filas en las que la función vale 1.
- Para cada fila i en la que φ es verdadera (vale 1) vamos a construir un término t_i como conjunción (y lógico) de todas las entradas, donde cada variable aparece negada si su valor era 0 en la fila y sin negar en caso contrario.

El mecanismo es el siguiente:

- Vamos a utilizar solamente las filas en las que la función vale 1.
- Para cada fila i en la que φ es verdadera (vale 1) vamos a construir un término t_i como conjunción (y lógico) de todas las entradas, donde cada variable aparece negada si su valor era 0 en la fila y sin negar en caso contrario.
- Por ejemplo, si en la fila 4 la asignación (valuación) de las variables era $x_1 \rightarrow 1, x_2 \rightarrow 0, \dots, x_n \rightarrow 1$, t_4 va a ser $x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \dots \wedge x_n$.

El mecanismo es el siguiente:

El mecanismo es el siguiente:

- Una vez que tenemos los términos t_i, t_j, \dots para cada fial en la que la función vale 1, vamos a hacer una disyunción (o lógico) de todos los términos $\varphi' = t_i \vee t_j \vee \dots$

El mecanismo es el siguiente:

- Una vez que tenemos los términos t_i, t_j, \dots para cada fila en la que la función vale 1, vamos a hacer una disyunción (o lógico) de todos los términos $\varphi' = t_i \vee t_j \vee \dots$
- A esto se conoce como suma de productos y nos da una expresión de φ o de la tabla de verdad que puede traducirse fácilmente a un circuito combinatorio.

La fórmula ($F = X + \overline{Y}$) se representa:

X	Y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

La fórmula $(F = X + \overline{Y})$ se representa:

X	Y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

En este caso los términos serían $t_1 = \neg x \wedge \neg y$, $t_3 = x \wedge \neg y$ y $t_4 = x \wedge y$ y $\varphi' = (\neg x \wedge \neg y) \vee (x \wedge \neg y) \vee (x \wedge y)$.

A esta expresión se conoce como suma de productos.

Circuitos básicos

Armaz un circuito que invierta o no tres entradas de acuerdo al valor de una entrada adicional que actúa como control. En otras palabras, un inversor de k -bits es un circuito de $k + 1$ entradas (e_k, \dots, e_0) y k salidas (s_{k-1}, \dots, s_0) que funciona del siguiente modo:

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = \overline{e_i} \quad \forall i < k$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_i \quad \forall i < k$

Ejemplo:

$$\text{inversor}(1,011)=100$$

Armaz un circuito que invierta o no tres entradas de acuerdo al valor de una entrada adicional que actúa como control. En otras palabras, un inversor de k -bits es un circuito de $k + 1$ entradas (e_k, \dots, e_0) y k salidas (s_{k-1}, \dots, s_0) que funciona del siguiente modo:

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = \overline{e_i} \quad \forall i < k$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_i \quad \forall i < k$

Ejemplo:

$$\text{inversor}(1,011)=100 \quad \text{inversor}(0,011)=011$$

Armaz un circuito que invierta o no tres entradas de acuerdo al valor de una entrada adicional que actúa como control. En otras palabras, un inversor de k -bits es un circuito de $k + 1$ entradas (e_k, \dots, e_0) y k salidas (s_{k-1}, \dots, s_0) que funciona del siguiente modo:

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = \overline{e_i} \quad \forall i < k$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_i \quad \forall i < k$

Ejemplo:

$\text{inversor}(1,011)=100 \quad \text{inversor}(0,011)=011$
 $\text{inversor}(1,100)=011$

Armaz un circuito que invierta o no tres entradas de acuerdo al valor de una entrada adicional que actúa como control. En otras palabras, un inversor de k -bits es un circuito de $k + 1$ entradas (e_k, \dots, e_0) y k salidas (s_{k-1}, \dots, s_0) que funciona del siguiente modo:

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = \overline{e_i} \quad \forall i < k$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_i \quad \forall i < k$

Ejemplo:

$$\begin{array}{ll} \text{inversor}(1,011)=100 & \text{inversor}(0,011)=011 \\ \text{inversor}(1,100)=011 & \text{inversor}(1,101)=010 \end{array}$$

¡Divide y conquista! Primero, con un bit...

ei	ek	si
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

¡Divide y conquista! Primero, con un bit...

ei	ek	si
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Como suma de productos,
 $(\overline{ei} \cdot ek) + (ei \cdot \overline{ek})$

¡Divide y conquista! Primero, con un bit...

ei	ek	si
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Como suma de productos,

$$(\overline{ei} \cdot ek) + (ei \cdot \overline{ek})$$

¡Oh! casualidad, es una XOR (\oplus)

$$(\overline{A} \cdot B) + (A \cdot \overline{B}) = A \oplus B$$

¡Divide y conquista! Primero, con un bit...

ei	ek	si
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Extendiendo a 3 bits..

Como suma de productos,

$$(\overline{ei} \cdot ek) + (ei \cdot \overline{ek})$$

¡Oh! casualidad, es una XOR (\oplus)

$$(\overline{A} \cdot B) + (A \cdot \overline{B}) = A \oplus B$$


¡Divide y conquista! Primero, con un bit...

e_i	e_k	s_i
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Como suma de productos,
 $(\overline{e_i} \cdot e_k) + (e_i \cdot \overline{e_k})$

¡Oh! casualidad, es una XOR (\oplus)
 $(\overline{A} \cdot B) + (A \cdot \overline{B}) = A \oplus B$

Extendiendo a 3 bits..
Solucion con XOR:

 

Armar un **sumador de 1 bit**. Tiene que tener dos entradas de un bit y dos salidas, una para el resultado y otra para indicar si hubo o no acarreo.

Armar un **sumador de 1 bit**. Tiene que tener dos entradas de un bit y dos salidas, una para el resultado y otra para indicar si hubo o no acarreo.

Solución:

Armar un **sumador de 1 bit**. Tiene que tener dos entradas de un bit y dos salidas, una para el resultado y otra para indicar si hubo o no acarreo.


Solución:

A	B	Sum	carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Armar un **sumador de 1 bit**. Tiene que tener dos entradas de un bit y dos salidas, una para el resultado y otra para indicar si hubo o no acarreo.

Solución:

A	B	Sum	carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

Teniendo dos sumadores simples (de 1 bit) y sólo una compuerta a elección, arme un **sumador completo**. El mismo tiene 2 entradas de 1 bit y una tercer entrada interpretada como C_{In} , tiene como salida C_{Out} y S.


Teniendo dos sumadores simples (de 1 bit) y sólo una compuerta a elección, arme un **sumador completo**. El mismo tiene 2 entradas de 1 bit y una tercer entrada interpretada como C_{In} , tiene como salida C_{Out} y S. **Solución:**

Teniendo dos sumadores simples (de 1 bit) y sólo una compuerta a elección, arme un **sumador completo**. El mismo tiene 2 entradas de 1 bit y una tercer entrada interpretada como C_{In} , tiene como salida C_{Out} y S . **Solución:**

C_{in}	A	B	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Teniendo dos sumadores simples (de 1 bit) y sólo una compuerta a elección, arme un **sumador completo**. El mismo tiene 2 entradas de 1 bit y una tercer entrada interpretada como C_{In} , tiene como salida C_{Out} y S. **Solución:**

C_{in}	A	B	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

Armar un sumador completo de 3 bits.

Armar un sumador completo de 3 bits.

Solución:

Armar un sumador completo de 3 bits.

Solución:

¡Tarea!

Armar un circuito de 3 *bits*. Este deberá mover a izquierda o a derecha los bits de entrada de acuerdo al valor de una entrada extra que actúa como control. En otras palabras, un shift *izq-der* de k -bits es un circuito de $k + 1$ entradas (e_k, \dots, e_0) y k salidas (s_{k-1}, \dots, s_0) que funciona del siguiente modo:

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = e_{i-1}$ para todo $0 < i < k$ y $s_0 = 0$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_{i+1}$ para todo $0 \leq i < k - 1$ y $s_{k-1} = 0$

Armar un circuito de 3 *bits*. Este deberá mover a izquierda o a derecha los bits de entrada de acuerdo al valor de una entrada extra que actúa como control. En otras palabras, un shift *izq-der* de k -bits es un circuito de $k + 1$ entradas (e_k, \dots, e_0) y k salidas (s_{k-1}, \dots, s_0) que funciona del siguiente modo:

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = e_{i-1}$ para todo $0 < i < k$ y $s_0 = 0$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_{i+1}$ para todo $0 \leq i < k - 1$ y $s_{k-1} = 0$

Ejemplos:

$$\text{shift_lr}(1, 011) = 110$$

Armar un circuito de 3 *bits*. Este deberá mover a izquierda o a derecha los bits de entrada de acuerdo al valor de una entrada extra que actúa como control. En otras palabras, un shift *izq-der* de k -bits es un circuito de $k + 1$ entradas (e_k, \dots, e_0) y k salidas (s_{k-1}, \dots, s_0) que funciona del siguiente modo:

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = e_{i-1}$ para todo $0 < i < k$ y $s_0 = 0$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_{i+1}$ para todo $0 \leq i < k - 1$ y $s_{k-1} = 0$

Ejemplos:

$$\text{shift_lr}(1,011) = 110 \quad \text{shift_lr}(0,011) = 001$$

Armar un circuito de 3 *bits*. Este deberá mover a izquierda o a derecha los bits de entrada de acuerdo al valor de una entrada extra que actúa como control. En otras palabras, un shift *izq-der* de k -bits es un circuito de $k + 1$ entradas (e_k, \dots, e_0) y k salidas (s_{k-1}, \dots, s_0) que funciona del siguiente modo:

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = e_{i-1}$ para todo $0 < i < k$ y $s_0 = 0$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_{i+1}$ para todo $0 \leq i < k - 1$ y $s_{k-1} = 0$

Ejemplos:

$$\begin{aligned}\text{shift_lr}(1,011) &= 110 & \text{shift_lr}(0,011) &= 001 \\ \text{shift_lr}(1,100) &= 000\end{aligned}$$

Armar un circuito de 3 *bits*. Este deberá mover a izquierda o a derecha los bits de entrada de acuerdo al valor de una entrada extra que actúa como control. En otras palabras, un shift *izq-der* de k -bits es un circuito de $k + 1$ entradas (e_k, \dots, e_0) y k salidas (s_{k-1}, \dots, s_0) que funciona del siguiente modo:

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = e_{i-1}$ para todo $0 < i < k$ y $s_0 = 0$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_{i+1}$ para todo $0 \leq i < k - 1$ y $s_{k-1} = 0$

Ejemplos:

$$\text{shift_lr}(1,011) = 110 \quad \text{shift_lr}(0,011) = 001$$

$$\text{shift_lr}(1,100) = 000 \quad \text{shift_lr}(1,101) = 010$$

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = e_{i-1}$ para todo $0 < i < k$ y $s_0 = 0$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_{i+1}$ para todo $0 \leq i < k - 1$ y $s_{k-1} = 0$

Solución:

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = e_{i-1}$ para todo $0 < i < k$ y $s_0 = 0$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_{i+1}$ para todo $0 \leq i < k - 1$ y $s_{k-1} = 0$

Solución:

$$s_2 = \begin{bmatrix} 0 & \text{si } e_3 = 0 \\ e_1 & \text{si } e_3 = 1 \end{bmatrix}$$

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = e_{i-1}$ para todo $0 < i < k$ y $s_0 = 0$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_{i+1}$ para todo $0 \leq i < k - 1$ y $s_{k-1} = 0$

Solución:

$$s_2 = \begin{bmatrix} 0 & \text{si } e_3 = 0 \\ e_1 & \text{si } e_3 = 1 \end{bmatrix}$$

$$e_3 \cdot e_1$$

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = e_{i-1}$ para todo $0 < i < k$ y $s_0 = 0$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_{i+1}$ para todo $0 \leq i < k - 1$ y $s_{k-1} = 0$

Solución:

$$s_2 = \begin{bmatrix} 0 & \text{si } e_3 = 0 \\ e_1 & \text{si } e_3 = 1 \end{bmatrix} \quad s_0 = \begin{bmatrix} 0 & \text{si } e_3 = 1 \\ e_1 & \text{si } e_3 = 0 \end{bmatrix}$$

$$e_3 \cdot e_1$$

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = e_{i-1}$ para todo $0 < i < k$ y $s_0 = 0$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_{i+1}$ para todo $0 \leq i < k - 1$ y $s_{k-1} = 0$

Solución:

$$s_2 = \begin{bmatrix} 0 & \text{si } e_3 = 0 \\ e_1 & \text{si } e_3 = 1 \end{bmatrix} \quad s_0 = \begin{bmatrix} 0 & \text{si } e_3 = 1 \\ e_1 & \text{si } e_3 = 0 \end{bmatrix}$$

$$e_3 \cdot e_1$$

$$\overline{e_3} \cdot e_1$$

- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = e_{i-1}$ para todo $0 < i < k$ y $s_0 = 0$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_{i+1}$ para todo $0 \leq i < k - 1$ y $s_{k-1} = 0$

Solución:

$$s_2 = \begin{bmatrix} 0 & \text{si } e_3 = 0 \\ e_1 & \text{si } e_3 = 1 \end{bmatrix} \quad s_0 = \begin{bmatrix} 0 & \text{si } e_3 = 1 \\ e_1 & \text{si } e_3 = 0 \end{bmatrix} \quad s_1 = \begin{bmatrix} e_0 & \text{si } e_3 = 1 \\ e_2 & \text{si } e_3 = 0 \end{bmatrix}$$

$$e_3 \cdot e_1$$

$$\overline{e_3} \cdot e_1$$


- Si $e_k = 1$, entonces $s_i = e_{i-1}$ para todo $0 < i < k$ y $s_0 = 0$
- Si $e_k = 0$, entonces $s_i = e_{i+1}$ para todo $0 \leq i < k - 1$ y $s_{k-1} = 0$


Solución:

$$s_2 = \begin{bmatrix} 0 & \text{si } e_3 = 0 \\ e_1 & \text{si } e_3 = 1 \end{bmatrix} \quad s_0 = \begin{bmatrix} 0 & \text{si } e_3 = 1 \\ e_1 & \text{si } e_3 = 0 \end{bmatrix} \quad s_1 = \begin{bmatrix} e_0 & \text{si } e_3 = 1 \\ e_2 & \text{si } e_3 = 0 \end{bmatrix}$$


$e_3 \cdot e_1$ $\overline{e_3} \cdot e_1$ $e_3 \cdot e_0 + \overline{e_3} \cdot e_2$

Solución:

 


 


 
Las líneas de control c permiten seleccionar una de las entradas e , la que corresponderá a la salida s .




Las líneas de control c permiten seleccionar cual de las salidas s tendrá el valor de e .

- Ejemplo,

  


 


 Cada combinación de las líneas e corresponderá a una sola línea en alto de la salida s .



Una y sólo una línea en alto de e corresponderá a una combinación en la salida s .


- Ejemplo,

  

Timing

¡Las compuertas no son instantáneas!

Revisitemos nuestro Shift LR:

 


Ejercicio:

En el circuito Shift LR anterior, suponiendo (de forma optimista) que todas las compuertas tardan 10ps en poner un resultado válido en sus salidas:



- Dibujar el diagrama de tiempos para cuando todas las entradas cambian simultáneamente de '0' a '1'.
- ¿Cuánto es el mínimo tiempo que se debe esperar para leer un resultado válido de su salida?

 Solución: Hagamos un diagrama de tiempos²:



²Y nombremos a las señales que no tienen nombre

Solución: Diagrama de tiempos

  

Solución: Es interesante notar:

Solución: Es interesante notar:

- En un circuito combinatorio el tiempo que tarda la salida en estabilizarse depende de la cantidad de *capas* de compuertas (*latencia*)

Solución: Es interesante notar:

- En un circuito combinatorio el tiempo que tarda la salida en estabilizarse depende de la cantidad de *capas* de compuertas (*latencia*)
- En este caso debemos esperar al menos $3 \cdot 10ps = 30ps$ para poder leer la salida.

Solución: Es interesante notar:

- En un circuito combinatorio el tiempo que tarda la salida en estabilizarse depende de la cantidad de *capas* de compuertas (*latencia*)
- En este caso debemos esperar al menos $3 \cdot 10ps = 30ps$ para poder leer la salida.

¿Cómo enfrentamos este problema?

Secuenciales...

Conclusiones

- Con lo visto hoy pueden realizar la **parte A de la práctica 2**.
- Pueden usar el purpleLogisim evolution (Requiere Java 16 o superior. Para ejecutarlo, teclear en una consola `java -jar logisim-evolution-3.8.0-all.jar` desde la carpeta donde se encuentra el archivo descargado.)
- El **martes 18 de abril**(el 11 hay paro) tenemos el **primer taller** de la materia, el cual es **obligatorio**. Será en los laboratorios del pabellón **Cero+Infinito** (ver cuales en el [cronograma](#), que está en el campus).
- Bibliografía recomendada: *The Essentials of Computer Organization and Architecture - Linda Null - Capítulo 3*